

Date
30/09/21


Q.1) Draw the logic diagram and truth table of the expression —

② $X = A + B + \overline{CD}$

Solⁿ: Truth table:

A	B	C	D	CD	\overline{CD}	$A + B + \overline{CD}$
0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	1	0	1

Logic diagram:-

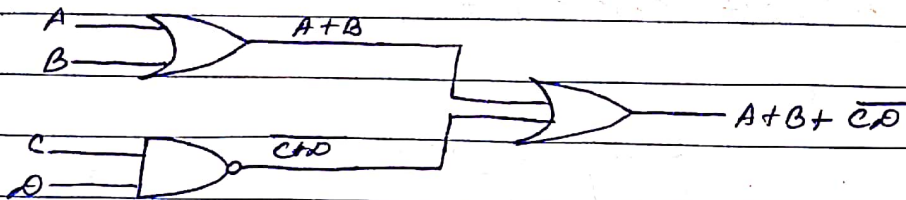


(b) $f = \overline{AB + AC}$

Solⁿ:- Truth table :-

A	B	C	\overline{C}	$A\overline{C}$	AB	$AB + A\overline{C}$	$f = \overline{AB + A\overline{C}}$
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	0	0	1	1	0


Logic Diagram:-

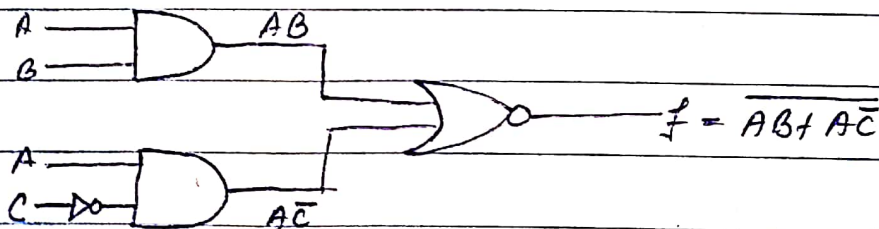

Q.2) Draw a logic diagram that implements

$$A = (x_1 \odot x_2) \oplus (x_3 \odot x_4) + (x_4 \oplus x_5) \odot (x_6 \oplus x_7)$$

Solⁿ :-

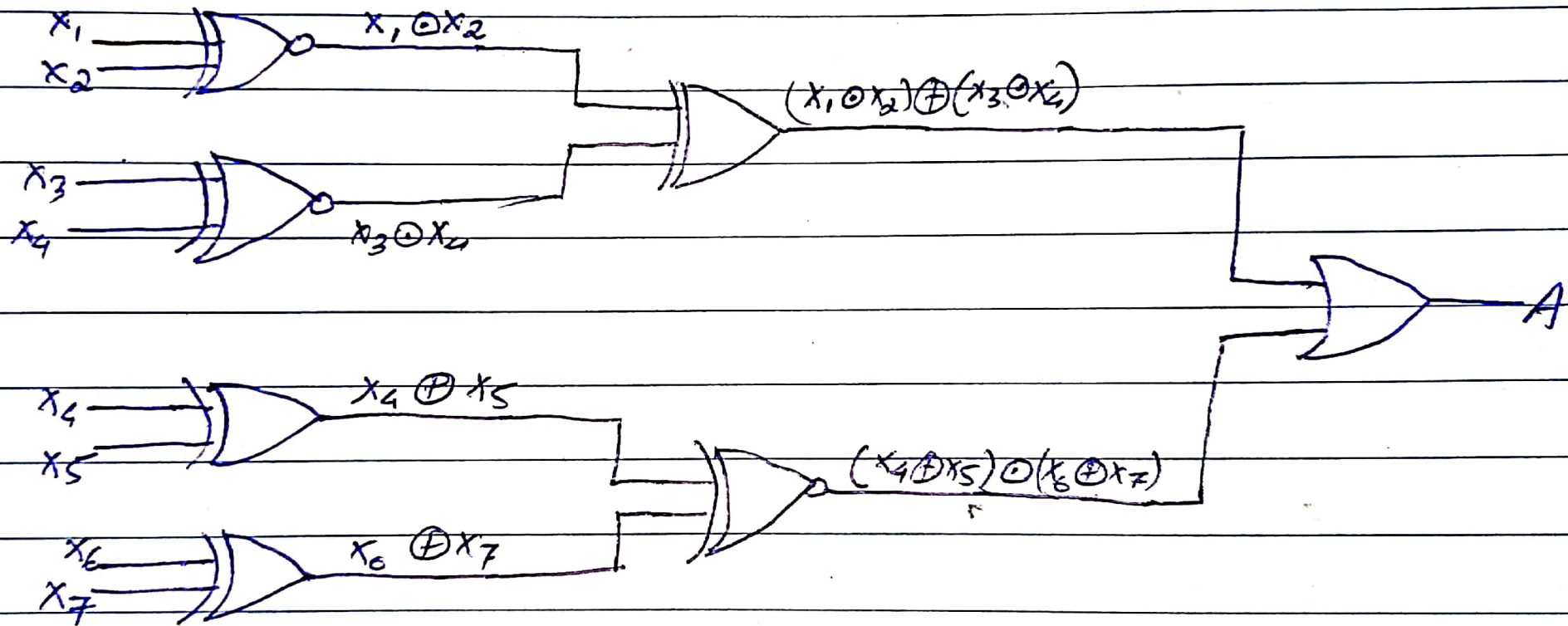

→