

Q1. Draw the logic diagram and truth table of the expression -

(a)  $X = A + B + \overline{C}D$  (b)  $f = \overline{AB + AC}$   
~~(c)  $f = A + B + \overline{C}D$~~

Q2. Draw a logic diagram that implements:

$$A = (X_1 \odot X_2) \oplus (X_3 \odot X_4) + (X_4 \oplus X_5) \odot (X_6 \oplus X_7)$$